

$$R_1 = 27k\Omega$$

$$R_2 = 12k\Omega$$

$$R_E = 4.7k\Omega$$

$$R_C = 5.6k\Omega$$

DC analysis

$$V_B = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1}$$

$$V_B = 15 \cdot \frac{12k}{12k + 27k}$$

$$V_B = 4.615V$$

$$\text{and } V_E = V_B - 0.7V \rightarrow I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{3.915}{4.7k} = 0.833mA$$

$$V_E = 3.915V$$

$$I_C = \frac{\beta}{\beta + 1} \cdot I_E = \frac{150}{151} \cdot 0.833 = 0.827mA \rightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{0.827}{150} = 5.513\mu A$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 15 - (0.827mA)(5.6k) = 10.369$$

AC analysis

$$R_i = R_E \parallel r_e$$

$$= 4.7k \parallel 38$$

$$= 37.70\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.6k\Omega$$

$$A_{vo} = \left. \frac{V_o}{V_i} \right|_{NL} = \left(-\frac{150}{150+1} \right) \left(\frac{R_C}{r_e} \right)$$

$$= \left(-\frac{150}{151} \right) \left(\frac{5.6k}{38} \right)$$

$$= -146.39$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = 38\Omega$$

$$A_v = \left. \frac{V_o}{V_i} \right|_{FL} = \left(-\frac{150}{151} \right) \left(\frac{5.6k \parallel 10k}{38} \right)$$

$$= -93.84$$