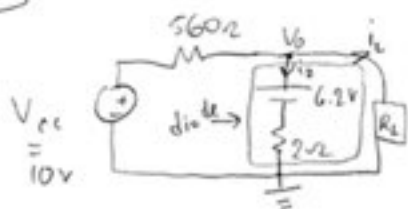


P2



$$i_2 = \frac{10 - 6.2}{560} = 6.7 \text{ mA}$$

$$\rightarrow V_o = V_{cc} \cdot i_2$$

$$V_o = 6.2 \text{ V}$$

$$i_2 = 6.7 \text{ mA} - i_L \quad (KCL)$$

When $i_2 < 7 \text{ mA}$: open circuit, so $V_o = 6.2$ for $1 \text{ mA} \leq i_L \leq 5 \text{ mA}$

$$V_o = 10 - (560)i_L$$

for $i_L = 6 \text{ mA}$:

$$V_o = 6.64 \text{ V}$$

for $i_L = 7 \text{ mA}$:

$$V_o = 6.08 \text{ V}$$

for $i_L = 8 \text{ mA}$:

$$V_o = 5.52 \text{ V}$$

$i_L [\text{mA}]$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$V_o [\text{V}]$	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.64	6.08	5.52